

```
// Code your design here

module Circuit2(A,B,C,D,sal1,sal2);

    input A,B,C,D;
    output sal1,sal2;

    wire n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,n9,n10;

    Not_gate u1(A,n1);
    Not_gate u2(B,n2);
    Not_gate u3(C,n3);
    Not_gate u4(D,n4);


    And_gate u5(n1,n3,D,n5);
    And_gate u7(n1,B,n3,n6);
    And_gate u6(n1,n4,B,n7);


    And_gate u10(A,n2,D,n8);
    And_gate u8(A,n2,C,n9);
    And_gate u9(n2,C,D,n10);


    Or_gate u12(n5,n7,n6,sal1);
    Or_gate u11(n8,n9,n10,sal2);

Endmodule
```

```

// Code your testbench here
// or browse Examples

`timescale 1ns/1ps

`include "Not_gate.sv"

`include "And_gate.sv"

`include "Or_gate.sv"


module Circuit2_TB;

    reg A,B,C,D;

    wire sal1;

    wire sal2;


    Circuit2 UUT(A,B,C,D,sal1,sal2);


    initial
    begin
        $dumpfile("Circuit2.vcd");
        $dumpvars(1,Circuit2_TB);

        A=1'b0;

        B=1'b0;

        C=1'b0;

        D=1'b0;

        #1

        A=1'b0;

        B=1'b0;

        C=1'b0;

        D=1'b1;

        #1
    end

```

A=1'b0;

B=1'b0;

C=1'b1;

D=1'b0;

#1

A=1'b0;

B=1'b0;

C=1'b1;

D=1'b1;

#1

A=1'b0;

B=1'b1;

C=1'b0;

D=1'b0;

#1

A=1'b0;

B=1'b1;

C=1'b0;

D=1'b1;

#1

A=1'b0;

B=1'b1;

C=1'b1;

D=1'b0;

#1

A=1'b0;

B=1'b1;

C=1'b1;

D=1'b1;

#1
A=1'b1;
B=1'b0;
C=1'b0;
D=1'b0;

#1
A=1'b1;
B=1'b0;
C=1'b0;
D=1'b1;

#1
A=1'b1;
B=1'b0;
C=1'b1;
D=1'b0;

#1
A=1'b1;
B=1'b0;
C=1'b1;
D=1'b1;

#1
A=1'b1;
B=1'b1;
C=1'b0;
D=1'b0;

#1
A=1'b1;
B=1'b1;
C=1'b0;

```
D=1'b1;

#1

A=1'b1;

B=1'b1;

C=1'b1;

D=1'b0;

#1

A=1'b1;

B=1'b1;

C=1'b1;


D=1'b1;

#1

$finish;

end

endmodule;
```

 

Note: To revert to FPGWave opening in a new browser window, set that option on your user name.

17		$f1 = \sum (1,4,5,6)$
	Ortega Blanco, Christian Aaron	$f2 = \sum (3,9,10,11)$